

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE FÍSICA



CIRCUITOS ELÉCTRICOS ANALÓGICOS

SECCIÓN A

LABORATORIO N° 5: FILTROS RC

INTEGRANTES DE LA MESA: 3

1. Caicedo Carreño Elmer Jaime – 20240340E
2. Leon Ive Bryan Renato – 20240541K
3. Sanchez Villagaray Jhon Gabriel– 20240359H

Fecha de realización del Laboratorio N°5: 21 de Abril del 2026

LIMA - PERU

Índice

1	Objetivos	2
1.1	Objetivo general	2
1.2	Objetivos específicos	2
2	Fundamento teórico	2
2.1	Filtro pasa-baja RC	2
2.2	Filtro pasa-alta RC	3
2.3	Filtro pasabanda	3
3	Materiales e indicaciones	4
4	Procedimiento experimental	4
4.1	Paso 1: Filtro pasa-baja RC	4
4.2	Paso 2: Filtro pasa-alta RC	5
5	Análisis de datos	6
5.1	Filtro pasa-baja RC	6
5.2	Filtro pasa-alta RC	7
6	Actividades adicionales	8
6.1	¿Por qué el filtro pasa-baja funciona como integrador a frecuencias mucho mayores que la frecuencia de corte?	8
6.2	¿Por qué el filtro pasa-alta funciona como derivador a frecuencias mucho menores que la frecuencia de corte?	9
6.3	Filtro pasabanda formado por un pasa-alta y un pasa-baja	9
7	Conclusiones	11
8	Bibliografía	11
9	Anexos	11

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

- Estudiar y analizar el comportamiento de un circuito RC como filtro en frecuencia.

1.2 Objetivos específicos

- Medir y analizar la relación entre el voltaje de entrada y salida a diferentes frecuencias en filtros de señales según la frecuencia de tipos pasa-baja y pasa-alta.
- Calcular la frecuencia de corte y la constante de tiempo de los filtros RC.
- Observar las condiciones bajo las cuales el filtro RC actúa como integrador o derivador de señales.

2. Fundamento teórico

2.1 Filtro pasa-baja RC

Un filtro pasa-baja RC se muestra en la figura 1 y permite el paso de señales de baja frecuencia y atenúa progresivamente las señales de mayor frecuencia. En este circuito, la salida se toma en el capacitor.

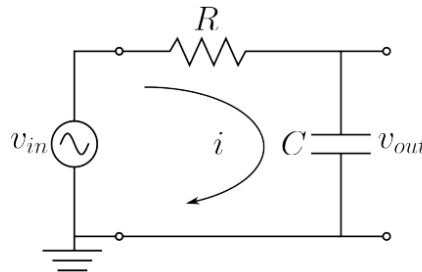


Figura 1: Filtro pasa-baja RC.

Su frecuencia de corte está dada por

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2.1)$$

y la magnitud de la función de transferencia puede expresarse como

$$T = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2}} \quad (2.2)$$

La fase asociada a la salida es

$$\alpha = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right) \quad (2.3)$$

Cuando $f = f_c$, se cumple $T = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$ y $\alpha = -45^\circ$.

2.2 Filtro pasa-alta RC

Un filtro pasa-alta RC se muestra en la figura 2 y permite el paso de señales de alta frecuencia y atenúa las de baja frecuencia. En este caso, la salida se toma en el resistor.

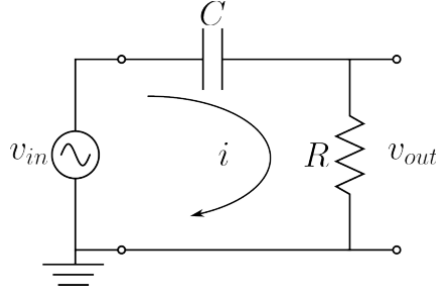


Figura 2: Filtro pasa-alta RC.

La frecuencia de corte es la misma expresión:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2.4)$$

La magnitud de la función de transferencia es

$$T = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_c}{f} \right)^2}} \quad (2.5)$$

y la fase queda dada por

$$\alpha = \arctan \left(\frac{f_c}{f} \right) \quad (2.6)$$

Para $f = f_c$ también se obtiene $T = 0,707$ y $\alpha = 45^\circ$.

2.3 Filtro pasabanda

Un filtro pasabanda permite el paso de una banda de frecuencias intermedia y atenúa las frecuencias por debajo y por encima de ese rango. Una forma simple de implementarlo consiste en combinar un filtro pasa-alta con un filtro pasa-baja. Si f_{c_a} es la frecuencia de corte inferior y f_{c_b} la frecuencia de corte superior, debe cumplirse

$$f_{c_a} < f_{c_b} \quad (2.7)$$

La respuesta global presenta una región de mayor amplitud entre ambas frecuencias de corte.

3. Materiales e indicaciones

- Multímetro: Instrumento de medición utilizado para verificar los valores de resistencia de los componentes, así como para medir voltajes en el circuito.
- Osciloscopio: Instrumento de medición que permite visualizar en tiempo real la forma de onda de las señales de entrada y salida del circuito. Se empleó para medir voltajes pico, comparar amplitudes y determinar el desfase entre canales mediante la diferencia temporal entre señales, especialmente en la frecuencia de corte.
- Generador de señales: Equipo utilizado para excitar el circuito RC con señales periódicas de amplitud controlada (principalmente sinusoidal) y frecuencia ajustable.
- Resistencias: Son componentes que limitan el flujo de corriente en un circuito. Para su uso, se deben identificar sus valores utilizando el código de colores o un multímetro, y conectarlas en el circuito según sea necesario.
- Capacitores: Son componentes que almacenan energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Para su uso, se deben identificar sus valores utilizando el código de colores o un multímetro, y conectarlos en el circuito según sea necesario.
- Protoboard: Es una placa de pruebas que permite realizar conexiones temporales sin necesidad de soldar. Para su uso, se deben insertar los componentes en las filas y columnas correspondientes, y realizar las conexiones utilizando cables de puente.

4. Procedimiento experimental

4.1 Paso 1: Filtro pasa-baja RC

1. Se conectaron los instrumentos de medición: el osciloscopio para visualizar las señales de entrada y salida, el generador de señales para proporcionar la señal de prueba, y el multímetro para verificar los valores de los componentes. Se armó el circuito pasa-baja RC según la figura 3 cambiando los valores de la resistencia y el capacitor a $(10,0 \pm 0,1) \text{ k}\Omega$ y $(3,98 \pm 0,01) \text{ nF}$, respectivamente.
2. Luego se calculó la constante de tiempo $\tau = RC$ y la frecuencia de corte teórica usando usando la ecuación 2.1. Los datos fueron registrados en la Tabla 1.
3. Se aplicó una señal sinusoidal de amplitud pico a pico de 5 V y se midió el voltaje de salida para frecuencias cercanas a la frecuencia de corte, con los valores obtenidos se calculó la razón V_{out}/V_{in} y se registraron los datos en la Tabla 2.
4. Se ajustó la frecuencia de entrada al valor de corte del filtro pasa-baja.
5. Con ayuda de las funciones del osciloscopio, se obtuvo la elipse de Lissajous y midiendo las divisiones entre el punto más alto y el corte de la gráfica con el eje Y se determinó el desfase según la fórmula

$$\alpha = \arcsen\left(\frac{Y_0}{Y_{\text{máx}}}\right) = \arcsen\left(\frac{\text{Intersección con el eje Y}}{\text{Amplitud máxima en Y}}\right) \quad (4.1)$$

6. Se comparó el resultado experimental con el módulo del valor teórico del ángulo de desfase en la frecuencia de corte, que es 45° . Los resultados se registraron en la Tabla 3.

4.2 Paso 2: Filtro pasa-alta RC

1. Se armó el circuito pasa-alta RC según la Figura 4 con un capacitor de $(3,98 \pm 0,01) \text{ nF}$ y una resistencia de $(15,59 \pm 0,01) \text{ k}\Omega$.

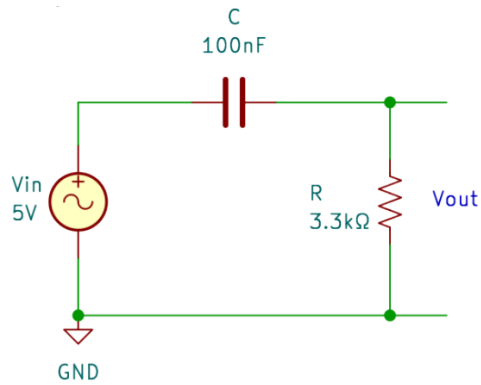


Figura 3: Circuito pasa-alta RC.

2. Se realizó el mismo procedimiento que en el filtro pasa-baja y los datos fueron anotados en las tablas 4 y 5.

5. Análisis de datos

5.1 Filtro pasa-baja RC

Datos reales:

- $R = (10,0 \pm 0,1) \text{ k}\Omega$
- $C = (3,98 \pm 0,01) \text{ nF}$

τ (s) Calculado	f_c (Hz) Calculado
$39,8 \mu\text{s}$	3988,87

Tabla 1: Constante de tiempo y frecuencia de corte del filtro pasa-baja.

V_{out} (V) ($\pm 0,01$ V)	f (Hz)	V_{out}/V_{in}
4,51	2000	0,902
4,28	2500	0,856
4,00	3000	0,800
3,76	3500	0,752
3,56	4000	0,712
3,37	4500	0,674
3,13	5000	0,626
2,93	5500	0,586
2,77	6000	0,554
2,69	6500	0,538

Tabla 2: Medición de voltaje de salida y relación de amplitudes en el filtro pasa-baja.

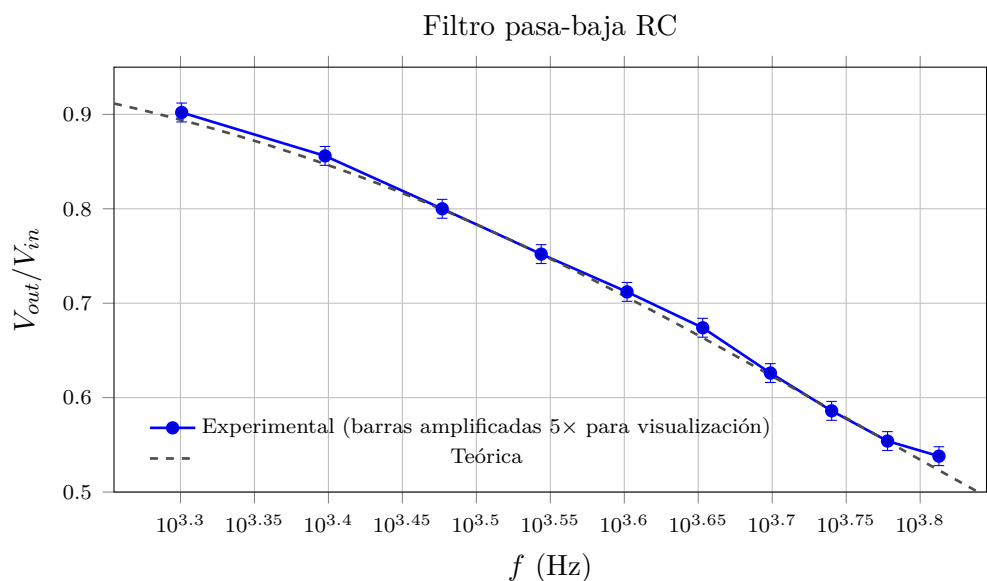


Figura 4: Gráfica semilogarítmica de V_{out}/V_{in} vs. f para el filtro pasa-baja.

ANÁLISIS: Los datos muestran una disminución progresiva de V_{out}/V_{in} conforme la frecuencia aumenta. El valor experimental se aproxima a 0,707 alrededor de 4000 Hz, por lo que la frecuencia de corte observada concuerda con la calculada teóricamente. Esto confirma el comportamiento típico del filtro pasa-baja.

α (°) Calculado	α (°) Medido	% error relativo
45	46,24	2,75 %

Tabla 3: Desfase en la frecuencia de corte del filtro pasa-baja.

ANÁLISIS: El desfase medido en la frecuencia de corte es muy cercano al valor teórico de 45° , con un error relativo de 2,75 %. La diferencia puede atribuirse a la forma de medida, que fue, en esencia, una aproximación visual a través de la elipse de Lissajous, lo que introduce cierta incertidumbre en la determinación del ángulo.

5.2 Filtro pasa-alta RC

Datos reales:


- $R = (15,59 \pm 0,01) \text{ k}\Omega$
- $C = (3,98 \pm 0,01) \text{ nF}$

τ (s) Calculado	f_c (Hz) Calculado
77,89 μs	2043,37

Tabla 4: Constante de tiempo y frecuencia de corte del filtro pasa-alta.

V_{out} (V) ($\pm 0,01$ V)	f (Hz)	V_{out}/V_{in}
1,21	500	0,242
2,18	1000	0,436
2,93	1500	0,586
3,46	2000	0,692
3,82	2500	0,764
4,06	3000	0,812
4,26	3500	0,852
4,40	4000	0,880
4,49	4500	0,898
4,63	5000	0,926

Tabla 5: Medición de voltaje de salida y relación de amplitudes en el filtro pasa-alta.

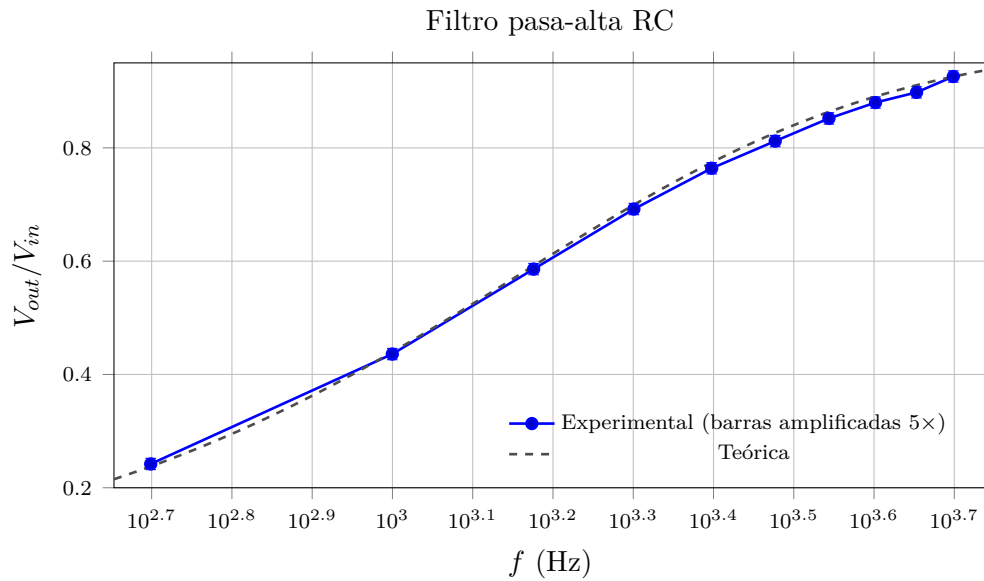
 Figura 5: Gráfica semilogarítmica de V_{out}/V_{in} vs. f para el filtro pasa-alta.

ANÁLISIS: La relación V_{out}/V_{in} aumenta conforme crece la frecuencia, lo que coincide con el comportamiento esperado de un filtro pasa-alta. Cerca de 2000 Hz la razón experimental se aproxima a 0,707, por lo que la frecuencia de corte observada coincide con la predicción teórica.

α (°) Calculado	α (°) Medido	% error relativo
45	45,58	1,28 %

Tabla 6: Desfase en la frecuencia de corte del filtro pasa-alta.

ANÁLISIS: El desfase medido en la frecuencia de corte del filtro pasa-alta presenta la misma tendencia que el filtro pasa-baja, con un valor cercano a los 45° teóricos y un error relativo de 1,28 %. Nuevamente, la aproximación visual a través de la elipse de Lissajous es la principal fuente de incertidumbre en esta medición.

6. Actividades adicionales

6.1 ¿Por qué el filtro pasa-baja funciona como integrador a frecuencias mucho mayores que la frecuencia de corte?

En un filtro pasa-baja RC la salida se toma en el capacitor. Cuando la frecuencia de entrada es mucho mayor que la frecuencia de corte ($f \gg f_c$), la señal varía muy rápidamente en comparación con el tiempo característico RC . En este régimen, el capacitor no puede seguir dichas variaciones rápidas, por lo que la tensión en él permanece pequeña y cambia de forma más suave que la señal de entrada. Como consecuencia, el circuito atenúa fuertemente las componentes de alta frecuencia.

Matemáticamente, en esta condición la función de transferencia se aomo consecuencia, el circuito atenúa fuertemente las componentes de alta frecuencia.

Matemáticamente, en esta condición la función de transferencia se aproxima a:

$$H(j\omega) \approx \frac{1}{j\omega RC} \quad (6.1)$$

lo cual corresponde al comportamiento de un integrador en el dominio de la frecuencia.

Equivalentemente, a partir de la ecuación diferencial del circuito:

$$RC \frac{dV_{out}}{dt} + V_{out} = V_{in} \quad (6.2)$$

y considerando que V_{out} es pequeño frente a V_{in} a altas frecuencias, se obtiene la aproximación:

$$RC \frac{dV_{out}}{dt} \approx V_{in} \quad (6.3)$$

lo que implica que la salida varía según la pendiente impuesta por la entrada, es decir, el circuito se comporta como un integrador.

6.2 ¿Por qué el filtro pasa-alta funciona como derivador a frecuencias mucho menores que la frecuencia de corte?

En el filtro pasa-alta RC la salida se mide en la resistencia. Cuando la frecuencia de trabajo es mucho menor que la frecuencia de corte ($f \ll f_c$), la señal varía muy lentamente en comparación con el tiempo característico RC . En este régimen, el capacitor tiene una reactancia elevada, lo que limita fuertemente la corriente en el circuito. Como consecuencia, la caída de tensión en la resistencia (salida) es pequeña.

Sin embargo, la corriente en el circuito depende de qué tan rápido cambia la señal de entrada. Por ello, la tensión en la resistencia resulta proporcional a la rapidez de variación de la señal de entrada.

Matemáticamente, en esta condición la función de transferencia se aproxima a:

$$H(j\omega) \approx j\omega RC \quad (6.4)$$

lo cual corresponde al comportamiento de un derivador en el dominio de la frecuencia.

Equivalentemente, a partir de la ecuación del circuito:

$$V_{out} = Ri = RC \frac{dV_{in}}{dt} \quad (6.5)$$

se observa que la salida es proporcional a la derivada temporal de la entrada. Esto implica que el circuito resalta cambios rápidos en la señal: transiciones abruptas generan una mayor respuesta, mientras que variaciones lentas producen una salida pequeña.

6.3 Filtro pasabanda formado por un pasa-alta y un pasa-baja

Un filtro pasabanda puede obtenerse conectando en cascada un filtro pasa-alta y un filtro pasa-baja. Cada etapa atenúa una región distinta del espectro:

- El pasa-alta atenúa las frecuencias por debajo de su frecuencia de corte inferior f_{ca} .
- El pasa-baja atenúa las frecuencias por encima de su frecuencia de corte superior f_{cb} .

Para que exista una banda de paso bien definida, debe cumplirse:

$$f_{ca} < f_{cb} \quad (6.6)$$

En el intervalo intermedio ($f_{ca} < f < f_{cb}$), ambas etapas permiten el paso de la señal, por lo que la salida conserva una amplitud significativa.

La respuesta global del sistema se obtiene como el producto de ambas funciones de transferencia:

$$H_{bp}(j\omega) = H_{pa}(j\omega) H_{pb}(j\omega) \quad (6.7)$$

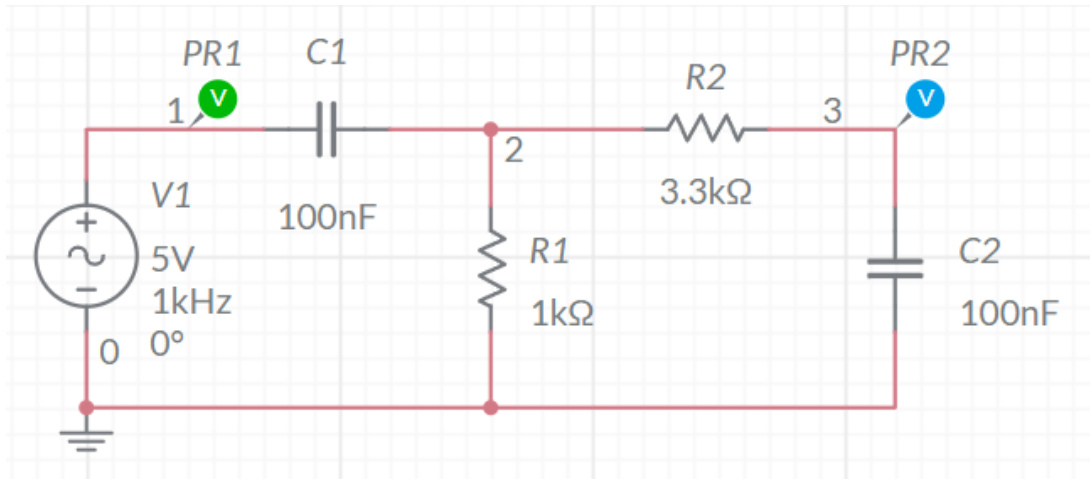


Figura 6: Simulación del circuito pasa-banda RC.

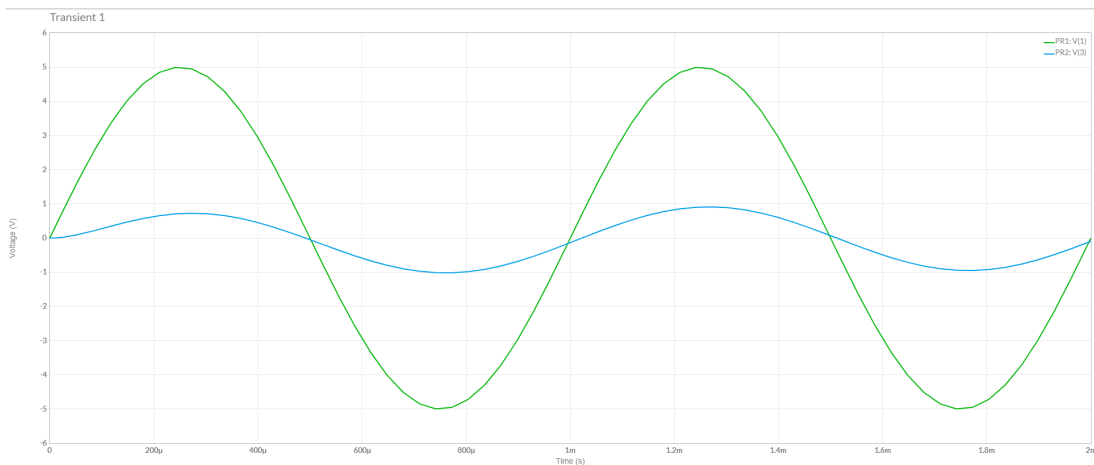


Figura 7: Curva de magnitud del filtro pasabanda RC.

Por ello, la curva de magnitud presenta tres regiones características: fuerte atenuación a bajas frecuencias, una banda de paso en frecuencias intermedias, y nuevamente atenuación a altas frecuencias.

7. Conclusiones

- Se verificó experimentalmente el comportamiento esperado de los filtros RC pasa-baja y pasa-alta, observando la variación de la amplitud con la frecuencia.
- Las frecuencias de corte obtenidas a partir de los componentes reales concuerdan con los valores observados en las mediciones de amplitud y desfase.
- Los desfases medidos en la frecuencia de corte fueron muy cercanos a los valores teóricos de 45° , con errores relativos pequeños.
- Se explicó el comportamiento de los filtros RC como integradores o derivadores en los límites de frecuencia, y se mostró cómo combinar ambos para formar un filtro pasabanda.

8. Bibliografía

- [1] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 12.^a ed. México: Pearson Education/Prentice Hall, 2010.
- [2] UNI-FC, *Circuitos Electrónicos Analógicos: Guía de laboratorio del experimento 5*. Lima, Perú, 2026.

9. Anexos

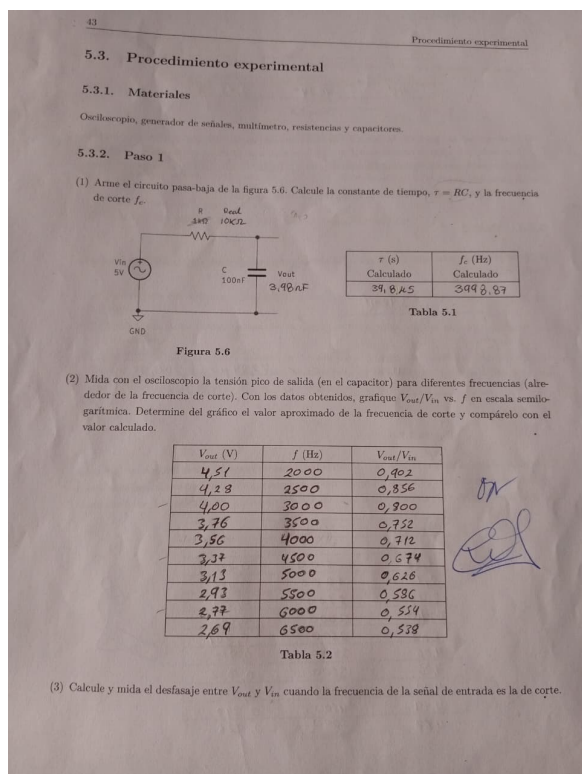


Figura 8: Anexo 1: PASO.

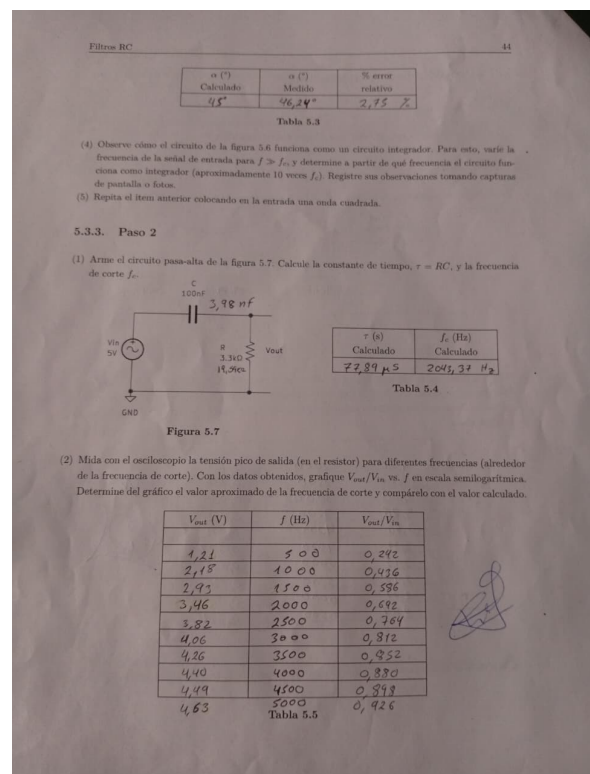


Figura 9: Anexo 2: PASO 2.

45

Actividades adicionales

(3) Calcule y mida el desfase entre V_{out} y V_{in} cuando la frecuencia de la señal de entrada es la de corte.

α ($^{\circ}$) Calculado	α ($^{\circ}$) Medido	% error relativo
45°	$45,53^{\circ}$	$1,29\%$

Tabla 5.6

(4) Observe cómo el circuito de la figura 5.7 funciona como un circuito derivador. Para ello, varíe la frecuencia de la señal de entrada para $f \ll f_c$, y determine a partir de qué frecuencia el circuito deja de funcionar como derivador (aproximadamente cuando $f \approx f_c/10$). Registre sus observaciones tomando capturas de pantalla o fotos.

(5) Repita el ítem anterior colocando en la entrada una onda triangular.

Figura 10: Anexo 3: PASO 2.